

Aritmética Digital



Prof. Fernando Passold

© 2008 (UCV/Chile), 2011 (UPF)

Soma binária:

- Exemplos: $\Sigma = A + B$

				1	<- Carry-
0	0	1	1		<- A
+ 0	+ 1	+ 0	+ 1		<- B
0	1	1	0		<- Σ

Problema: útil, mas só posso realizar somas envolvendo palavras de 1-bit. E mesmo assim, pode ser gerado um sinal “extra”, o **bit de carry-out**. Note que apesar de manipular palavras de 1-bit, gera até 2-bits de saída.

Soma binária:

- Exemplos: $\Sigma = A + B$ << palavras de 8-bits

Decimal:	Hex:	Binário:	Obs:
10	14	1101	<- bits de Carry-
28	1C	0001 1100	<- A
+ 22	+16	+ 0001 0110	<- B
50	32	0011 0010	<- Σ

Soma binária:

- Exemplos: $\Sigma = A + B$ << palavras de 8-bits

Decimal:	Hex:	Binário:	Obs:
10	1A	11 10	<- bits de Carry-
28	1C	0001 1100	<- A
+ 22	+16	+ 0001 0110	<- B
<hr/>			
50	32	0011 0010	<- Σ

Repare: Aqui entra o “**somador parcial**” (não trabalha com bit de carry-in).
mas...

Soma binária:

- Exemplos: $\Sigma = A + B$ << palavras de 8-bits:

necessidade do bit de carry-in!

Decimal:	Hex:	Binário:	Obs:
1	1	11 1	<- bits de Carry-
28	1C	0001 1100	<- A
+ 22	+16	+ 0001 0110	<- B
<hr/>			
50	32	0011 0010	<- Σ

Repare: Aqui entra o “**somador parcial**” (não trabalha com bit de carry-in).
mas...


Somador binário parcial (semi-somador):

- Projeto do circuito:

$$\begin{array}{r}
 A \\
 + B \\
 \hline
 C_{OUT} \quad \Sigma
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \\
 + 0 \quad + 1 \quad + 0 \quad + 1 \\
 \hline
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

Entradas: A y B
Saídas: Σ e C_{OUT}

Bit de "vai-um"
(carry-out)



Entradas		Saídas	
A	B	COUT	Σ
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$\left. \begin{array}{l} = \overline{A} \cdot B \\ = A \cdot \overline{B} \end{array} \right\} \Sigma = A \oplus B$$

$$\longrightarrow C_{OUT} = A \cdot B$$

Somador binário parcial (semi-somador):

- **Circuito:**



Entradas: A y B

Salidas: Σ y C_{OUT}

$$\Sigma = A \oplus B$$

$$C_{OUT} = A \cdot B$$

Entradas		Salidas	
A	B	COUT	Σ
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

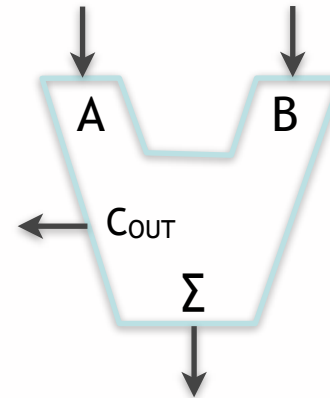
 


Somador Completo

- Projeto:

Entradas			Salidas	
C_{IN}	A	B	C_{OUT}	Σ
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

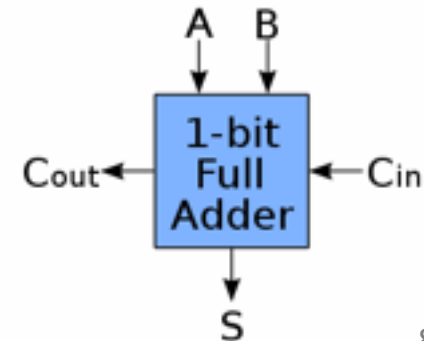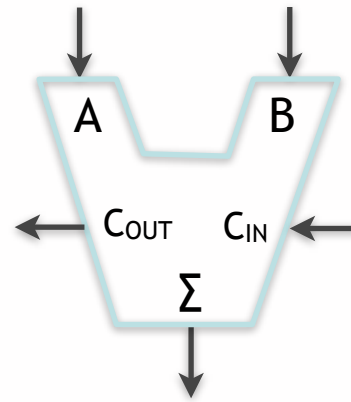
$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad C_0 \\
 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\
 + \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \\
 C_4 \quad S_3 \quad S_2 \quad S_1 \quad S_0
 \end{array}$$



Somador Completo

- Projeto:

Entradas			Salidas	
C_{IN}	A	B	C_{OUT}	Σ
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

Σ : AB

C_{IN}	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

$$\Sigma = \bar{C}_{IN} (\bar{A}B + A\bar{B}) + C_{IN} (\bar{A}\bar{B} + AB)$$

$$\Sigma = \bar{C}_{IN} (A \oplus B) + C_{IN} (\overline{A \oplus B})$$

$$\Sigma = C_{IN} \oplus (A \oplus B)$$

C_{OUT} : AB

C_{IN}	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

$$C_{OUT} = AB + C_{IN} (\bar{A}B + A\bar{B})$$

$$C_{OUT} = AB + C_{IN} (A \oplus B)$$



Somador Completo

- Projeto:

Entradas			Salidas	
C_{IN}	A	B	C_{OUT}	Σ
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$\Sigma = (A \oplus B) \oplus C_{IN}$$

$$C_{OUT} = AB + (A \oplus B)C_{IN}$$

 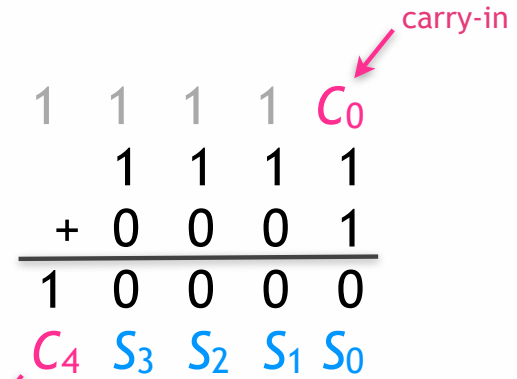


Somador Completo

- Projeto:


Entradas			Salidas	
C_{IN}	A	B	C_{OUT}	Σ
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$\Sigma = (A \oplus B) \oplus C_{IN}$$

$$C_{OUT} = AB + (A \oplus B)C_{IN}$$



 


Semi-somador

 

Somador Completo

- Ex₁:

   

Somador Completo

• Ex₂:

3 + 7 = ?




1	1110	
A	3	11
+B	+ 7	+ 111

Σ	10	010

Carry-out!

Carry-in = 0

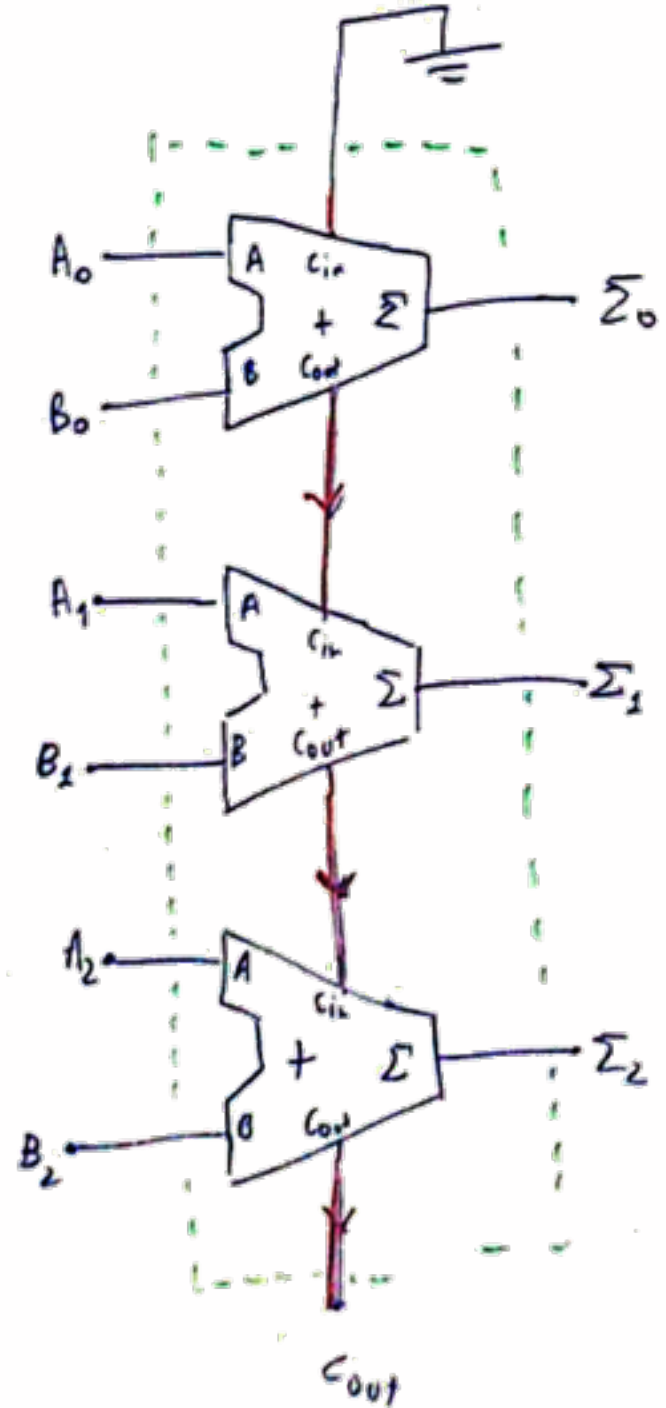  Overflow no caso de representação de números usando apenas 3-bits







Somador Completo

- Ex₂: Somador Completo Usando AND-OR

$$\Sigma = (A \oplus B) \oplus C_{IN}$$


$$C_{OUT} = AB + (A \oplus B)C_{IN}$$

Entradas			Salidas	
C _{IN}	A	B	C _{OUT}	Σ
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

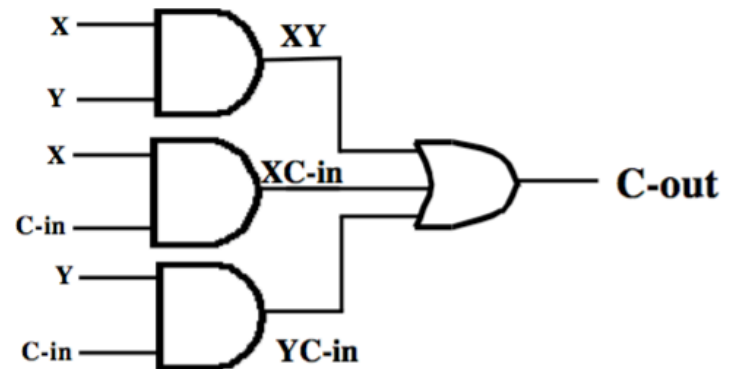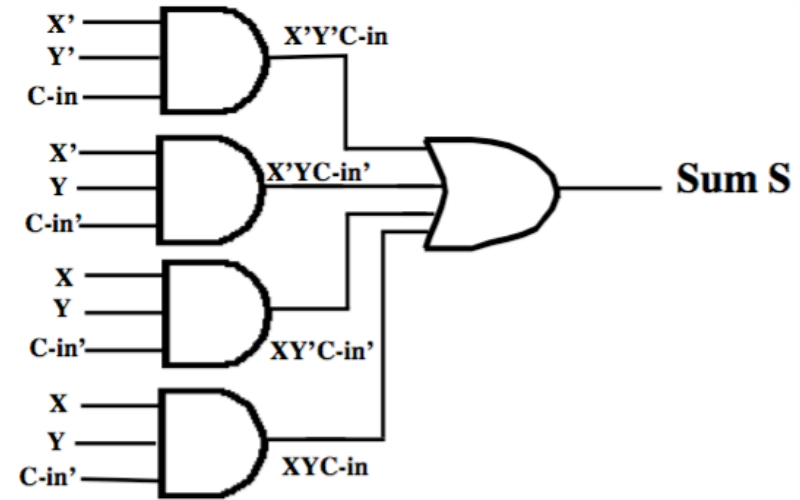  


Somador Completo

	A	B	C ₀	S	C ₁
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	1

 

(a) One-bit addition

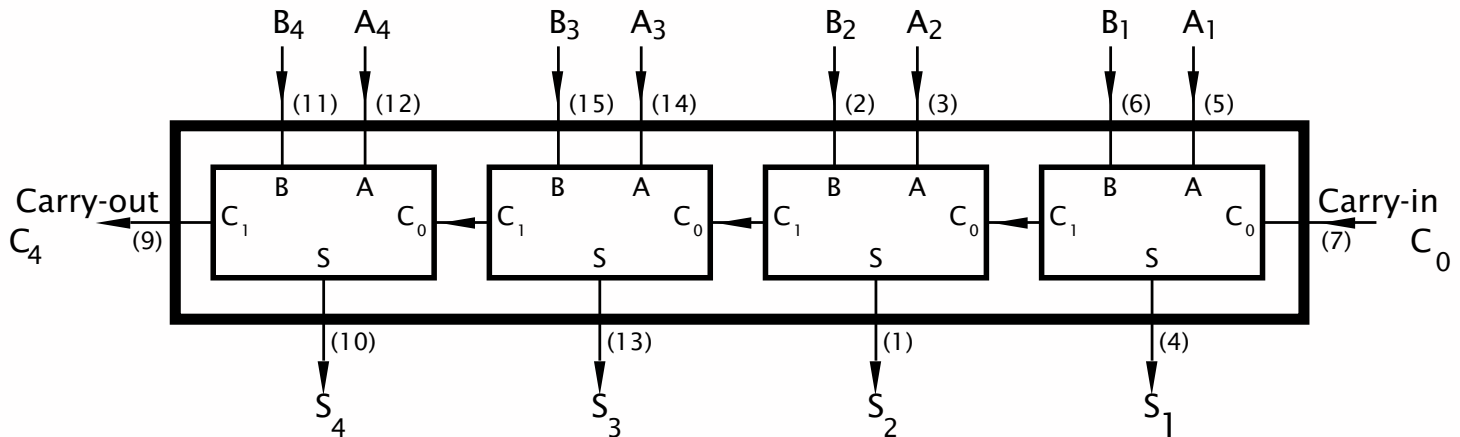


(b) The 74LS283 4-bit adder

• Ex₄: C.I. 74LS283

Somador Completo

Usando PROM
(Programmable Read-Only Memory)

Entradas			Salidas	
C_{IN}	A	B	C_{OUT}	Σ
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

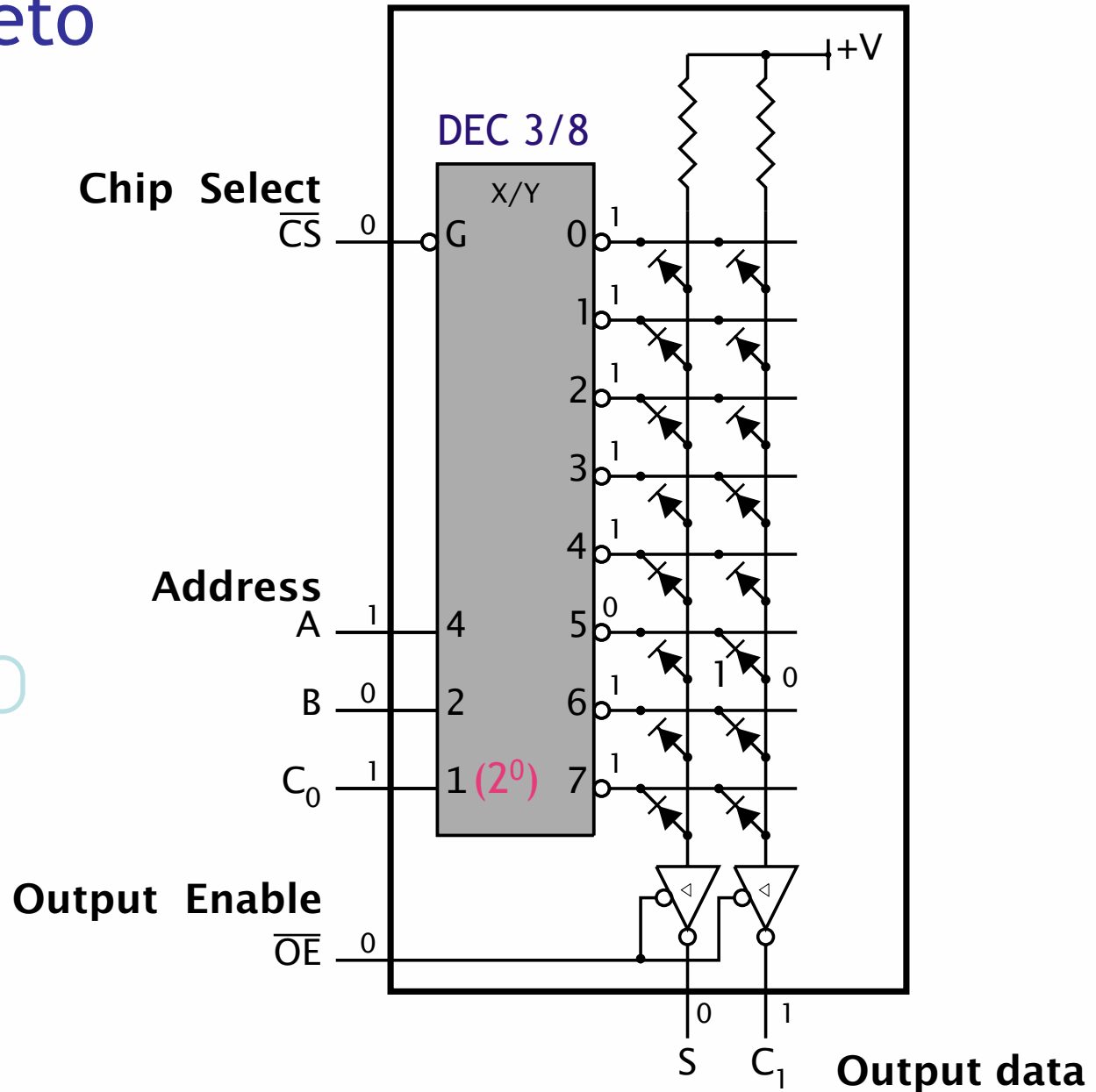

Somador Completo (*ripple-carry-adder*)

- **Problema:**



Atrasos de propagação de sinais, principalmente dos “*carry-out*” (estágios internos):

Tempo total do atraso = $2n\Delta = 8\Delta$ = atraso de 8 portas
onde: Δ = atraso de propagação de 1 porta; 2Δ é o atraso associado com o tempo que cada somador completo leva para gerar seu carry-out.

Note que a saída de um somador completo com respeito ao bit na posição j é dado por:


$$S_j = X_j \oplus Y_j \oplus C_j$$
$$C_{j+1} = X_j \cdot Y_j + X_j \cdot C_j + Y_j \cdot C_j$$

- **Ripple-Carry-Adder:**

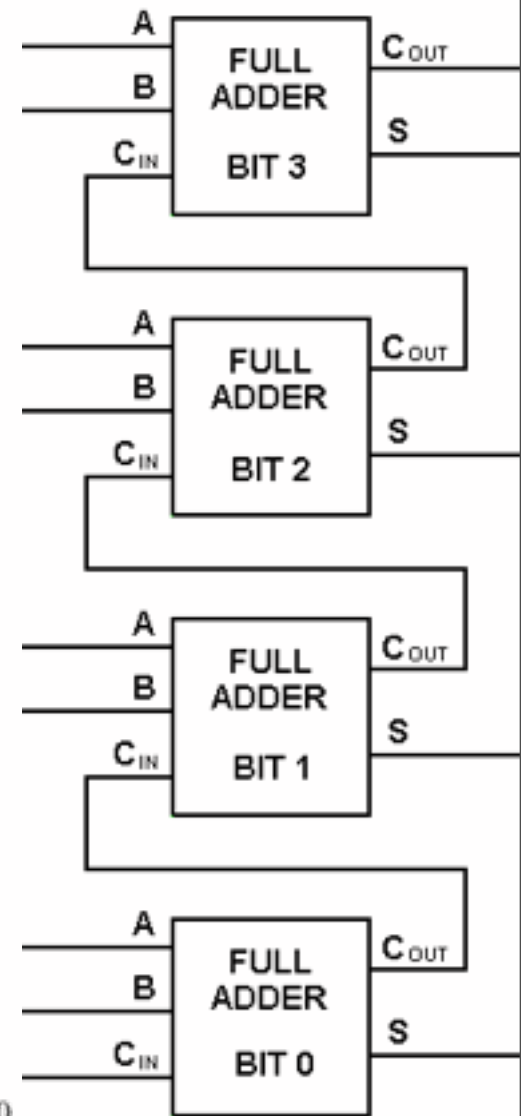 

Somador Completo (*ripple-carry-adder*)

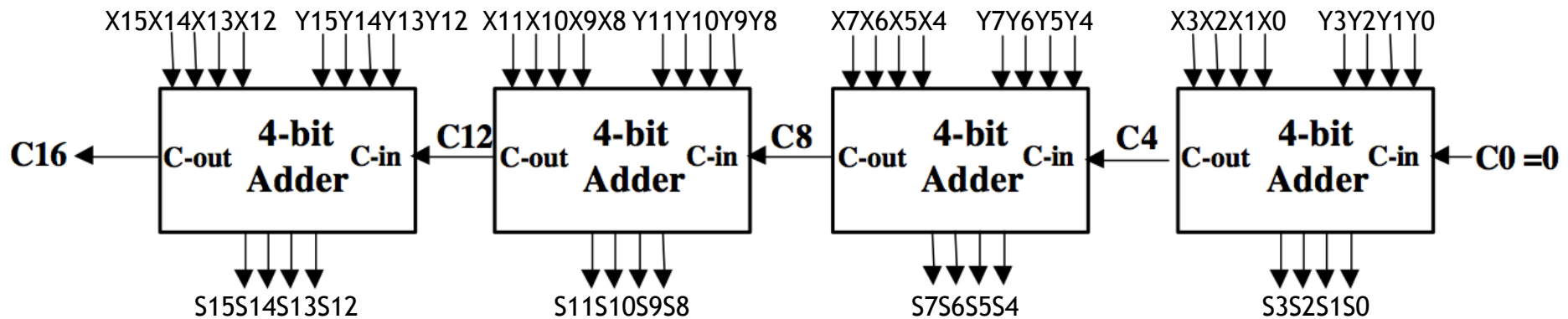- Exemplo:
Somador de 16-bits, usando 4 x Somadores de 4-bits
- Soma duas palavras de entrada de 16-bits: X (bits X0 até X15) e Y (bits Y0 até Y15) produzindo o resultado de 16-bits S (bits S0 até S15) e 1-bit de Carry-Out na posição mais significativa: C16.



- Atraso total de propagação = 4 x propagação de cada somador de 4-bits;
= $4 \times 2 n\Delta = 4 \times 8\Delta = 32\Delta$;
= atraso de 32 portas!

• Carry Look-Ahead Adders, ou

Somadores Baseados em Antecipação do Sinal de Carry

- Desvantagem do ripple carry adder: o atraso na propagação do sinal de carry ($2n\Delta$) aumenta conforme aumenta o tamanho do somador (n -bits).
- Somadores do tipo “carry look adders” usam um método diferente para criar os bits de carry necessários para cada somador completo com a menor constante de atraso sendo igual ao atraso de 3 portas.
- O carry-out, C_{out} de cada somador completo na posição i ou C_{j+1} é dado por:

$$C_{out} = C_{i+1} = X_i \cdot Y_i + (X_i + Y_i) \cdot C_i$$

- Definindo que:

$G_i = X_i \cdot Y_i$ = Função geradora de carry da posição i (atraso de 1 porta)

Note que se $G_i = 1$, C_{i+1} será gerado independente do valor de C_j

$P_i = X_i + Y_i$ = Função propagadora de carry da posição i (1 porta de atraso)

Note que se $P_i = 1$, C_i será propagado até C_{i+1}

- Usando função geradora de carry G_i e a função propagadora de carry P_i , então C_{i+1} pode ser escrito como:

$$C_{out} = C_{i+1} = G_i + P_i \cdot C_i$$

- Para eliminar o ripple de carry, o termo C_i é recursivamente expandido e multiplicado, resultando numa expressão AND-OR para cada C_{i+1} .

• Carry Look-Ahead Adders, ou

Somadores Baseados em Antecipação do Sinal de Carry

- Para um somador carry look-ahead de 4-bits, as expressões expandidas associadas com todos os bits de carry são dadas por:

$$C_{i+1} = \underbrace{X_i \cdot Y_i}_{G_i} + \underbrace{(X_i + Y_i)}_{P_i} \cdot C_i$$

$$C_1 = G_0 + P_0 \cdot C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 \cdot C_1 = G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 \cdot C_2 = G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$$


$$C_4 = G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_0$$

- Os circuitos adicionais necessários para implementar as expressões são usualmente referenciadas como a lógica do carry look-ahead.
- Usando a lógica de carry-ahead, todas os bits de carry estão disponíveis depois do atraso de propagação de 3 portas, **independente do tamanho do somador.**

• Carry Look-Ahead Adders, ou

Somadores Baseados em Antecipação do Sinal de Carry

• Circuito:

 

$$C_i = G_{i-1} + P_{i-1} G_{i-2} + \dots + P_{i-1} P_{i-2} \dots P_1 G_0 + P_{i-1} P_{i-2} \dots P_0 C_0$$

+ Ref. sobre Somadores de Carry Antecipado (opcional):

- Lab 3) Carry-Look-Ahead Adder (University of Pennsylvania)
Disponível em 25/11/2008:
<http://www.seas.upenn.edu/~ese201/syll.html>


$$C_{i+1} = C_i + G_i + P_i C_i \quad (1)$$

$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i \quad (2)$$

$$G_i = A_i B_i \quad (3)$$


$$P_i = A_i \oplus B_i \quad (4)$$
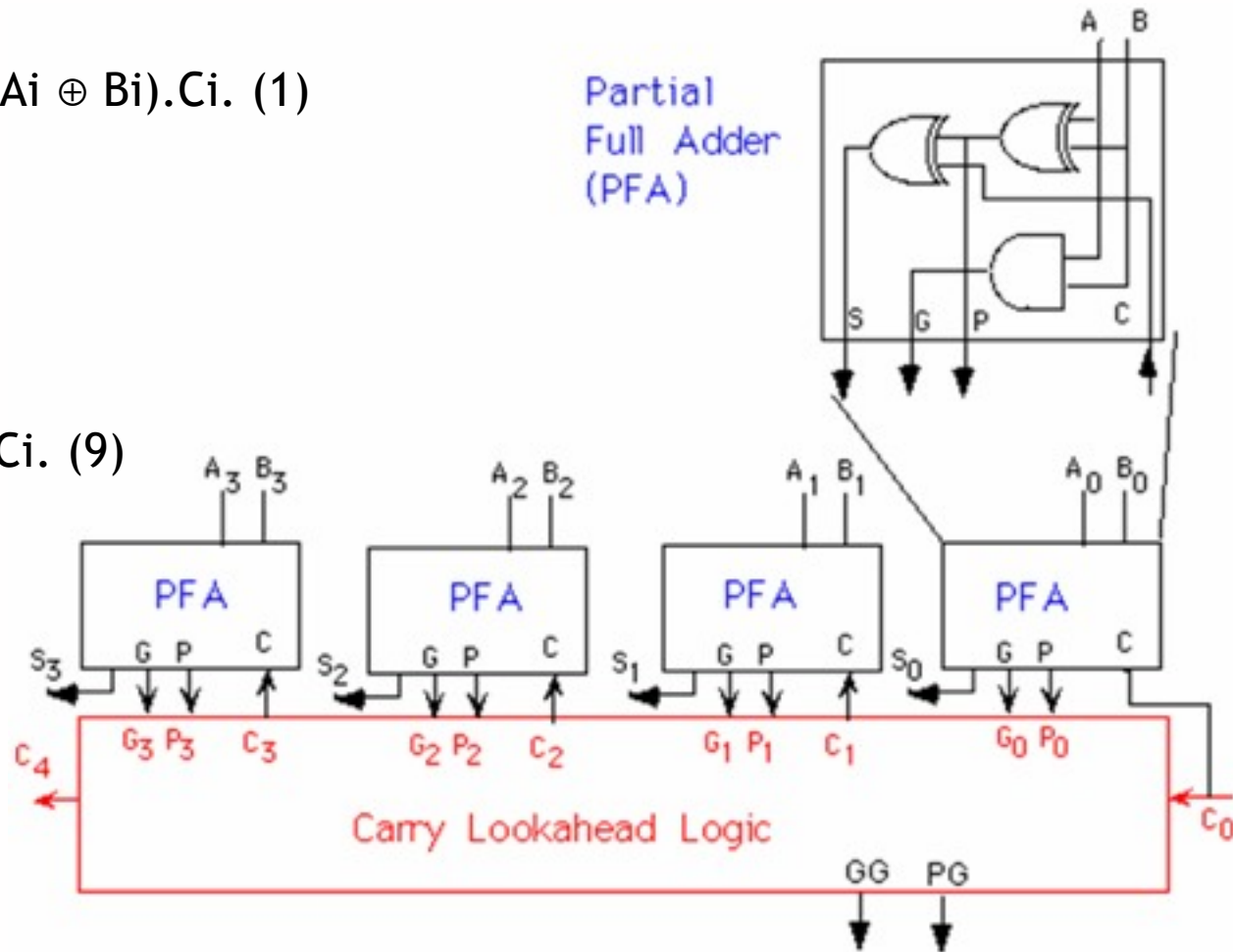
$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i = P_i \oplus C_i \quad (9)$$



+ Ref. sobre Somadores de Carry Antecipado (opcional):

 - Hardware algorithms for arithmetic modules (<http://www.aoki.ecei.tohoku.ac.jp/arith/mg/algorithm.html> 25/11/2008) - Trata de Ripple Carry, Paraller prefix adders, conditional sum adder, fixed block size carry skip adder, variable block size carry skip adder)



Introdução

- Como representar **números com sinal** no sistema binário de numeração?
- 3 opções:
 - Notação sinal-magnitude;
 - Notação Complemento 1;
 - Notação Complemento 2.

1) Formato Sinal-Magnitude

- Exemplos:

+52=

	7	6	5	4	3	2	1	0
	0	0	1	1	0	1	0	0

-52=

	7	6	5	4	3	2	1	0
	1	0	1	1	0	1	0	0

No formato sinal-magnitude um número negativo possui os mesmos bits de magnitude que o correspondente número positivo, mas o bit de sinal é um “1” no lugar de um “0”.

1) Formato Sinal-Magnitude

- Problemas:

+52=

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	1	1	0	1	0	0

-52=

7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0

Ref	Binario	Sem Sinal	Com Sinal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	8	-0
9	1001	9	-1
10	1010	10	-2
11	1011	11	-3
12	1100	12	-4
13	1101	13	-5
14	1110	14	-6
15	1111	15	-7

1) Formato Sinal-Magnitude



- Problemas:

+52=

7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	1	1	0	1	0	0

-52=

7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0

  

Ref	Binario	Sem Sinal	Com Sinal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	8	-0 !?
9	1001	9	-1
10	1010	10	-2
11	1011	11	-3
12	1100	12	-4
13	1101	13	-5
14	1110	14	-6
15	1111	15	-7

2) Formato do Complemento-1 (\overline{C}_1)

- Exemplo:

$$+52 = \begin{array}{cccccccc} 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{0} \end{array}$$

$$-52 = \begin{array}{cccccccc} 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{1} \end{array}$$

No formato do complemento 1, um número negativo é o complemento a 1 do correspondente número positivo.

2) Formato do Complemento-1 (\overline{C}_1)

- Problemas:

+52=

	7	6	5	4	3	2	1	0
	0	0	1	1	0	1	0	0

-52=

	7	6	5	4	3	2	1	0
	1	1	0	0	1	0	1	1

Ref	Binario	com Sinal	Sinal-Magnitude	Complemento-1
0	0000	0	0	0
1	0001	1	1	1
2	0010	2	2	2
3	0011	3	3	3
4	0100	4	4	4
5	0101	5	5	5
6	0110	6	6	6
7	0111	7	7	7
8	1000	8	-0	-7
9	1001	9	-1	-6
10	1010	10	-2	-5
11	1011	11	-3	-4
12	1100	12	-4	-3
13	1101	13	-5	-2
14	1110	14	-6	-1
15	1111	15	-7	-0

2) Formato do Complemento-1 (\overline{C}_1)


- Problemas:

+52=


	7	6	5	4	3	2	1	0
	0	0	1	1	0	1	0	0

-52=

	7	6	5	4	3	2	1	0
	1	1	0	0	1	0	1	1

 


Ref	Binario	sem Sinal	Sinal-Magnitude	Complemento-1
0	0000	0	0	0
1	0001	1	1	1
2	0010	2	2	2
3	0011	3	3	3
4	0100	4	4	4
5	0101	5	5	5
6	0110	6	6	6
7	0111	7	7	7
8	1000	8	-0	-7
9	1001	9	-1	-6
10	1010	10	-2	-5
11	1011	11	-3	-4
12	1100	12	-4	-3
13	1101	13	-5	-2
14	1110	14	-6	-1
15	1111	15	-7	-0 !?

 

3) Formato do Complemento-2 (\overline{C}_2)

- Exemplo:

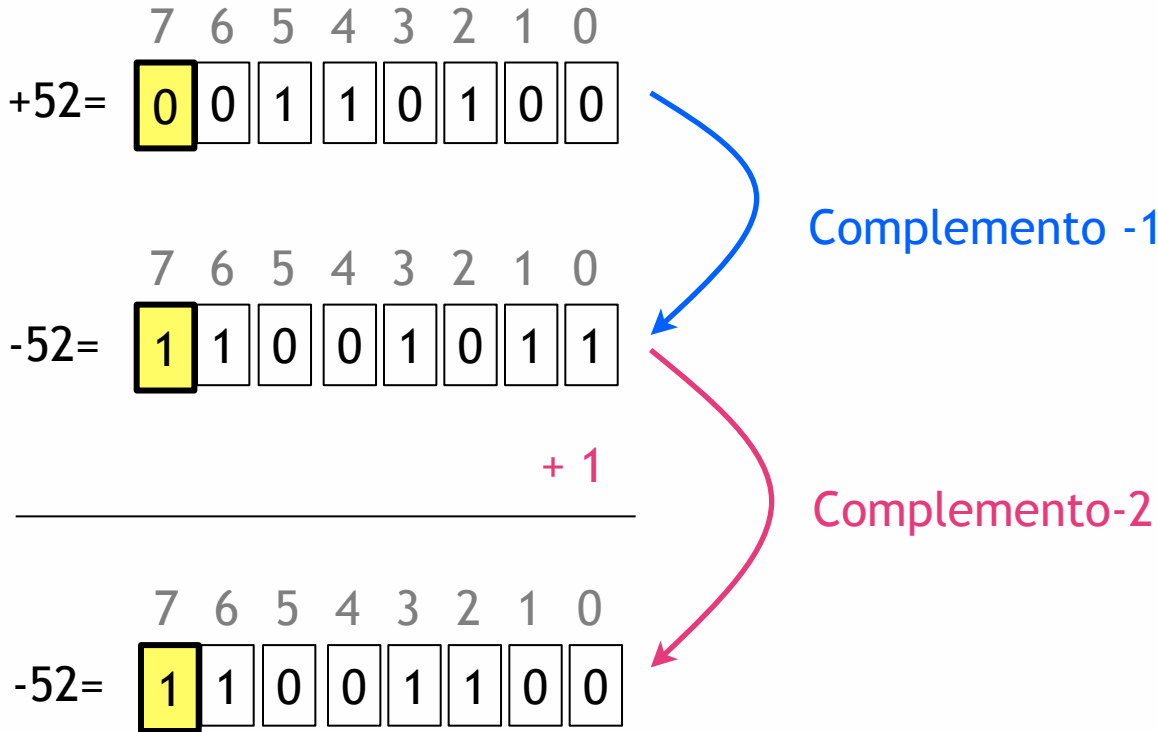

No formato do complemento-2, um número negativo é resultado do complemento do correspondente número positivo acrescido da soma de +1.


3) Formato do Complemento-2 (\overline{C}_2)

- Exemplo para 4-bits:

Ref	Binario	sem Sinal	Sinal-Magnitude	Complemento-1	Complement- 2
0	0000	0	0	0	0
1	0001	1	1	1	1
2	0010	2	2	2	2
3	0011	3	3	3	3
4	0100	4	4	4	4
5	0101	5	5	5	5
6	0110	6	6	6	6
7	0111	7	7	7	7
8	1000	8	-0	-7	-8
9	1001	9	-1	-6	-7
10	1010	10	-2	-5	-6
11	1011	11	-3	-4	-5
12	1100	12	-4	-3	-4
13	1101	13	-5	-2	-3
14	1110	14	-6	-1	-2
15	1111	15	-7	-0	-1

3) Formato do Complemento-2 (\overline{C}_2)

- Exemplo:

 

Ref	Binario	sem Sinal	Sinal-Magnitude	Complemento-1	Complemento-2
0	0000	0	0	0	0
1	0001	1	1	1	1
2	0010	2	2	2	2
3	0011	3	3	3	3
4	0100	4	4	4	4
5	0101	5	5	5	5
6	0110	6	6	6	6
7	0111	7	7	7	7
8	1000	8	-0	-7	-8
9	1001	9	-1	-6	-7
10	1010	10	-2	-5	-6
11	1011	11	-3	-4	-5
12	1100	12	-4	-3	-4
13	1101	13	-5	-2	-3
14	1110	14	-6	-1	-2
15	1111	15	-7	-0	-1


3) Formato do Complemento-2 (\overline{C}_2)

• Repare:

$$\begin{array}{r}
 8 = \begin{array}{cccc} 3 & 2 & 1 & 0 \\ \boxed{1} & 0 & 0 & 0 \end{array} \\
 = - 1 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 3 & 2 & 1 & 0 \\
 \boxed{0} & 1 & 1 & 1 \\
 \downarrow & & & \\
 \text{Complemento} & & &
 \end{array}$$
 
$$\begin{array}{r}
 + 8 = \begin{array}{cccc} 3 & 2 & 1 & 0 \\ \boxed{1} & 0 & 0 & 0 \end{array}
 \end{array}$$



Ref	Binario	sem Sinal	Sinal-Magnitude	Complemento-1	Complemento-2
0	0000	0	0	0	0
1	0001	1	1	1	1
2	0010	2	2	2	2
3	0011	3	3	3	3
4	0100	4	4	4	4
5	0101	5	5	5	5
6	0110	6	6	6	6
7	0111	7	7	7	7
8	1000	8	-0	-7	-8
9	1001	9	-1	-6	-7
10	1010	10	-2	-5	-6
11	1011	11	-3	-4	-5
12	1100	12	-4	-3	-4
13	1101	13	-5	-2	-3
14	1110	14	-6	-1	-2
15	1111	15	-7	-0	-1

3) Formato do Complemento-2 (\overline{C}_2)


- Exemplo:

Ref	Binario	sin Signo	Signo-Magnitud	Comple-mento 1	Comple-Mento 2
0	0000	0	0	0	0
1	0001	1	1	1	1
2	0010	2	2	2	2
3	0011	3	3	3	3
4	0100	4	4	4	4
5	0101	5	5	5	5
6	0110	6	6	6	6
7	0111	7	7	7	7
8	1000	8	-0	-7	-8
9	1001	9	-1	-6	-7
10	1010	10	-2	-5	-6
11	1011	11	-3	-4	-5
12	1100	12	-4	-3	-4
13	1101	13	-5	-2	-3
14	1110	14	-6	-1	-2
15	1111	15	-7	-0	-1

Binario	Complemento-2	Interpretação sem sinal.
00000000	0	0
00000001	1	1
...
01111110	126	126
01111111	127	127
10000000	-128	128
10000001	-127	129
10000010	-126	130
...
11111110	-2	254
11111111	-1	255

3) Formato do Complemento-2 (\overline{C}_2)

• Exemplo:

 

Notar que:

Con 16 bits é possível representar números entre -32,768 à 32,767, e com 32 bits é possível codificar números entre -2,147,483,648 à 2,147,483,647.

Lembrar de Linguagem C: variáveis do tipo "int"

Ref	Binario	sem Sinal	Sinal-Magnitude	Comple-Mento-1	Comple-Mento-2
0	0000	0	0	0	0
1	0001	1	1	1	1
2	0010	2	2	2	2
3	0011	3	3	3	3
4	0100	4	4	4	4
5	0101	5	5	5	5
6	0110	6	6	6	6
7	0111	7	7	7	7
8	1000	8	-0	-7	-8
9	1001	9	-1	-6	-7
10	1010	10	-2	-5	-6
11	1011	11	-3	-4	-5
12	1100	12	-4	-3	-4
13	1101	13	-5	-2	-3
14	1110	14	-6	-1	-2
15	1111	15	-7	-0	-1

Soma/Subtração:

- Exemplos:

$$\begin{array}{r}
 7 \\
 -5 + 1111 \\
 \dots \\
 2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 1 \text{ carry-outs} \\
 \\
 +5=0000 \rightarrow 1111 (2, c1)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 5 \\
 -7 + 1111 \\
 \dots \\
 2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 1 \text{ carry-outs} \\
 \\
 +7=0000 \rightarrow 1111 (2, c1) \\
 -1 \rightarrow 1111 \rightarrow 0000 = 2 (10)
 \end{array}$$



 Interpretação sem sinal

Sumador/Subtrador:

Uso de “Inversor Controlado”:


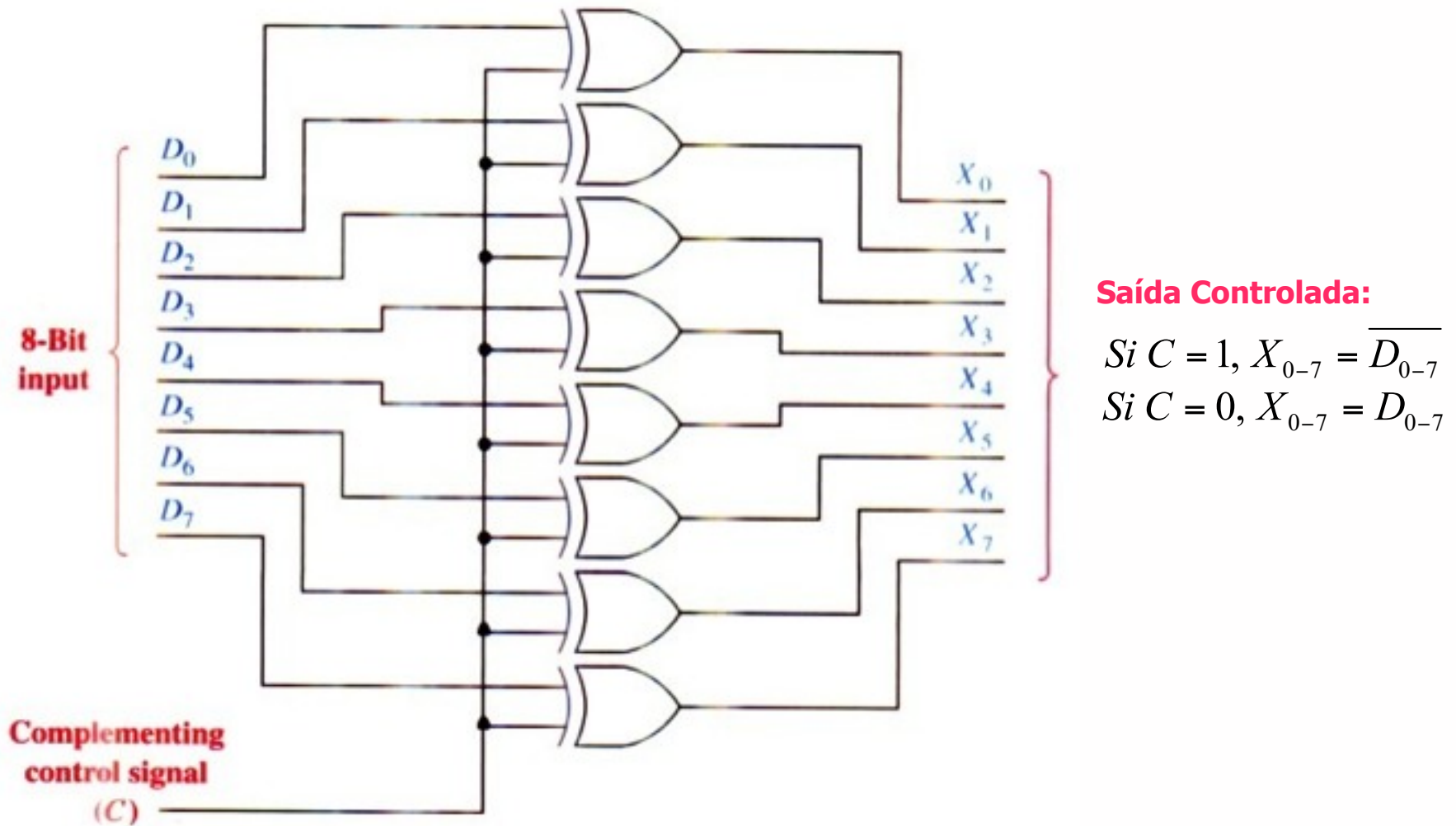


Fig.: Exemplo de solução típica empregada em circuitos aritméticos binários.


Circuito de Soma/Subtração

Usando “Inversor Controlado”:

 

Somador/Subtrador:

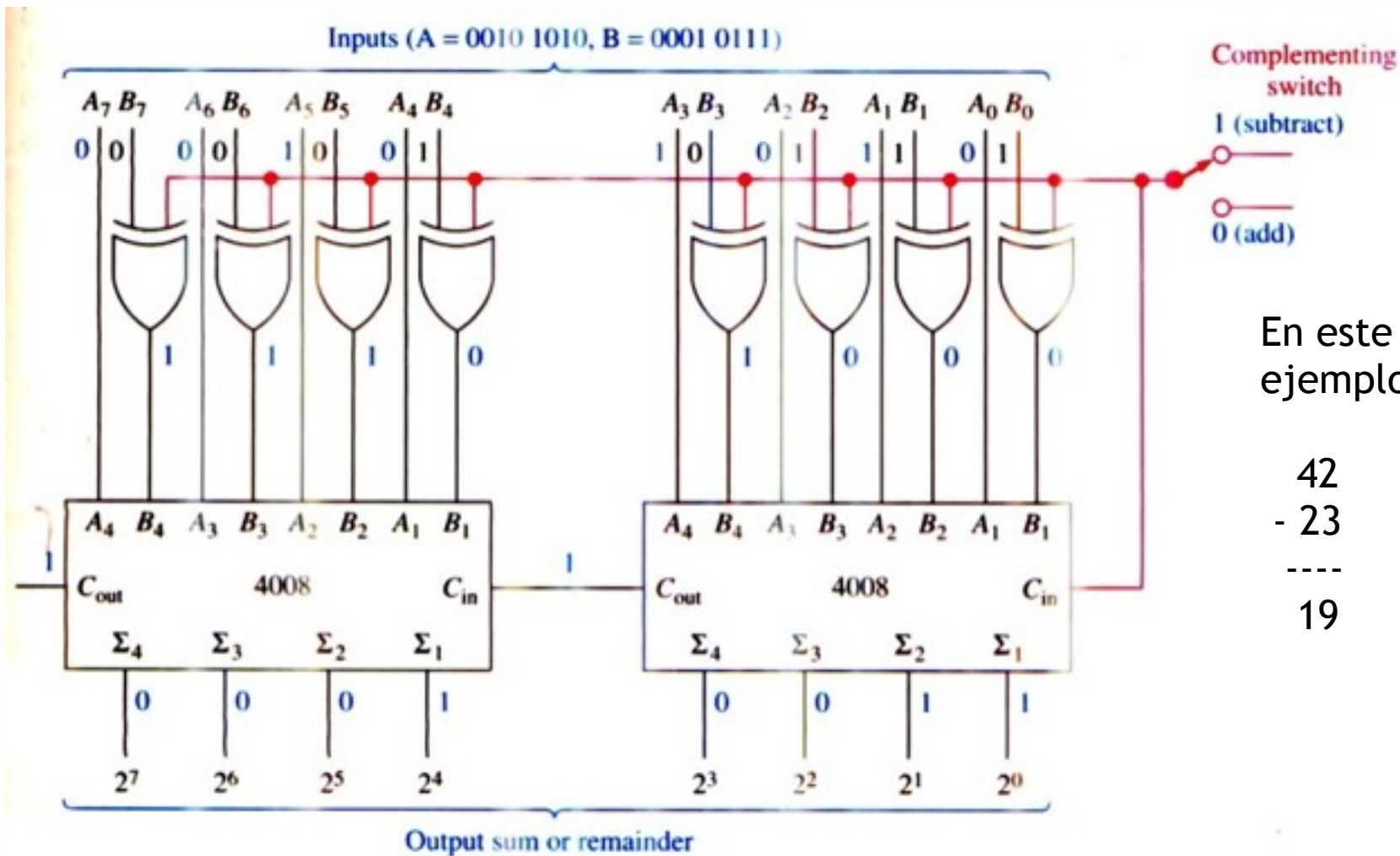- Circuito de soma/subtração: $\Sigma=A+B$ ou $\Sigma=A-B$



Simuladores em Applets-Java:

- <http://www.play-hookey.com/digital/adder.html>
(Disponível em 25/11/2008)

Adding Binary Numbers - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

http://www.play-hookey.com/digital/adder.html

Ripple-carry adder (8 bit) Adding Binary Numbers

Carry outputs. The resulting full adder circuit is shown below.


1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

The circuit above is really too complicated to be used in larger logic diagrams, so a separate symbol, shown to the right, is used to represent a one-bit full adder. In fact, it is common practice in logic diagrams to represent any complex function as a "black box" with input and output signals designated. It is, after all, the logical function that is important, not the exact method of performing that function.

Done

+ Ref.:

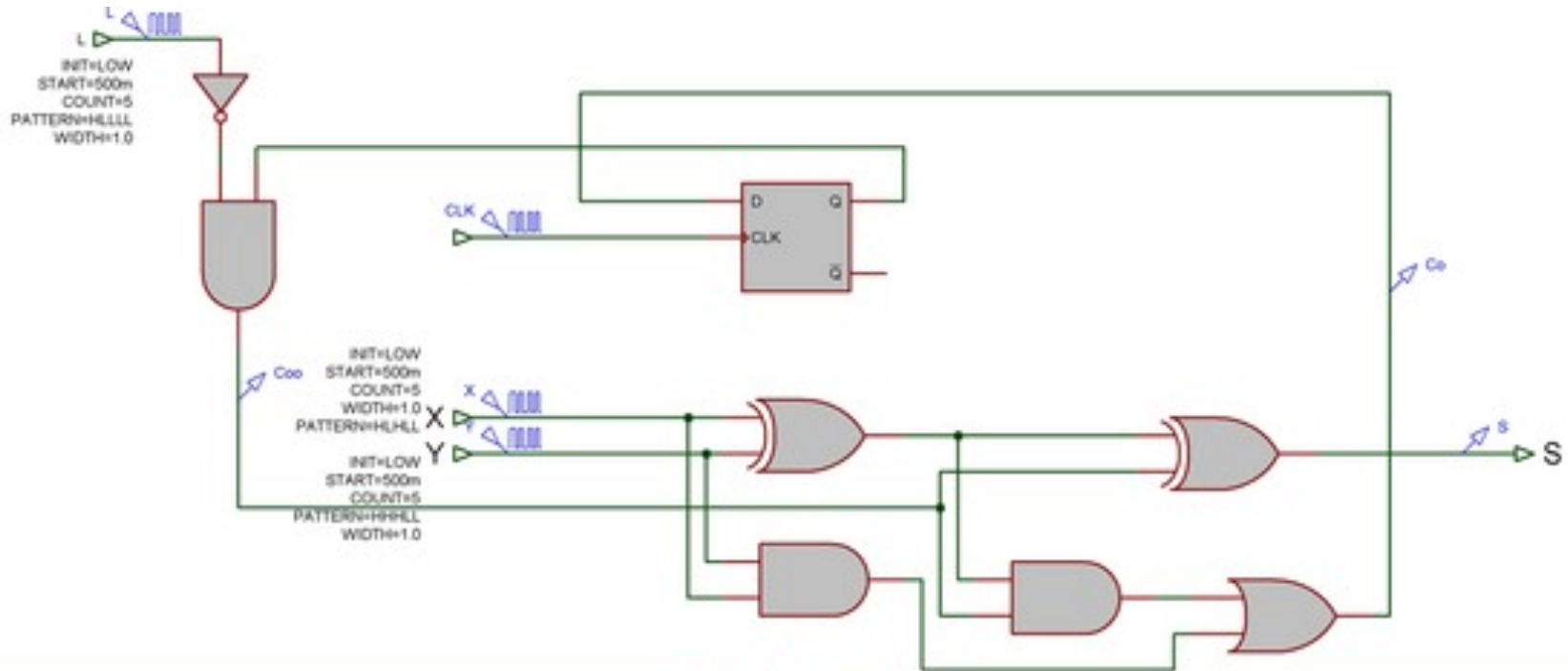- Microprocessor Design/Add and Subtract Blocks, trata de circuitos de adição e subtração http://en.wikibooks.org/wiki/Microprocessor_Design/Add_and_Subtract_Blocks - Disponível em 25/11/2008



Simuladores em Applets-Java:

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window displaying a Java applet simulation of an 8-bit ripple-carry adder. The browser's address bar shows the URL <http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/wel>. The page title is "Ripple-carry adder (8 bit)". The main content area displays a circuit diagram of an 8-bit ripple-carry adder, consisting of eight full adders connected in series. The simulation interface includes a progress bar at 54.10% and a timer showing 57,043,999,999 ns. The status bar at the bottom indicates "Applet hades.gui.EditorInApplet started".

<http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/20-arithmetic/10-adders/ripple.html>

Disponível em 25/11/2008.

Prof. Fernando Passold

Sistemas Digitales

36

sexta-feira, 25 de outubro de 13

Simuladores em Applets-Java:

- http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/webdemos/20-arithmetic/20-carryselect/adder_carryselect.html
(Disponível em 25/11/2008)

The screenshot displays the Hades applet interface for a carry-select adder. The browser window title is "TTL-series 74181 ALU circuit" and the page title is "Hades carry-select adder". The main content area shows a circuit diagram titled "Carry-select adder (8 bit)" which is composed of a "4-bit Carry-Select Adder block" and a "3-bit Carry-Select Adder block". The diagram illustrates the internal structure of these blocks, including full adders and carry propagation logic. A sidebar on the left contains a navigation menu with various circuit simulation options, such as "introduction", "std_logic_1164", "gatelevel circuits", "delay models", "flipflops", "adders and arithm...", "half-adder a...", "ripple-carry...", "BCD adder", "carry-select...", "CLA adder (8...", "CLA adder (1...", "CLA generator", "CLA adder block", "CLA adder, slow", "adder/subtra...", "7485 comparator", "74181 ALU de...", "74181 ALU ci...", "74181+74182 ...", "74182 CLA ge...", "Hamming-weight", "Hamming-weig...", "integer mult...", "square calcul...", "square root ...", and "carry-save a...". The bottom status bar shows coordinates "(-19800,-5400)" and a zoom level of "35.15%".